

北京工业大学计算机学院
2009~2010学年第一学期《数字逻辑》闭卷试题（A卷）
考试时间：2009年 月 日 时 分至 时 分

学号：_____ 姓名：_____ 成绩：_____

题号：	一	二	三	四
得分：				

一、填空题（每空2分，共26分）

1. 完成下列数制转换

$$(129.5)_{10} = (\quad)_2 \quad (1FFF)_{16} = (\quad)_8$$

2. 完成下列代码转换

$$(270)_{10} \rightarrow (\quad)_{8421\text{码}} \rightarrow (\quad)_{\text{余3码}}$$

3. 已知 $[X]_{\text{原}} = 10001101$ ，则 $[X]_{\text{反}} =$ _____；

已知真值 $Y = -0100110$ ，则8位字长时， $[Y]_{\text{补}} =$ _____。

4. 已知某数为 $(0010\ 1100)_{2421}$ ，则对应的 $(\quad)_{16}$ 。

5. 已知 $F = A + \overline{BC} \bullet (\overline{A} + D)$ ，按规则求得 $F' =$ _____。

6. 已知奇偶校验码中的信息码为 $(1010110)_2$ 、校验位为1，则约定的校验方式为_____。

7. 已知 $F = \sum m^3(4,6,7)$ ，则 $F = \prod M^3(\quad)$ 。

8. 在Verilog HDL中，已知 $A=4'b1011$ ， $B=4'b0101$ ，则 $A\&B=$ _____。

9. 在Verilog HDL中，持续赋值语句assign只能对_____变量赋值。

10. 时序电路和组合电路有着本质的区别，同步时序电路的基本特征是_____。

二、简答题（每题5分，共30分）

1. 某函数 $F(A,B,C,D)$ 的卡诺图如下，按要求求出最简表达式。

CD \ AB	AB			
	00	01	11	10
00	1	d	0	d
01	0	0	d	d
11	0	0	1	1
10	1	d	1	1


F

F 最简与或式 =

\bar{F} 最简与或式 =

F 最简或与式 =

2. 画出图示同步时序电路初态 $Q_1Q_0=00$ 后的时序波形。

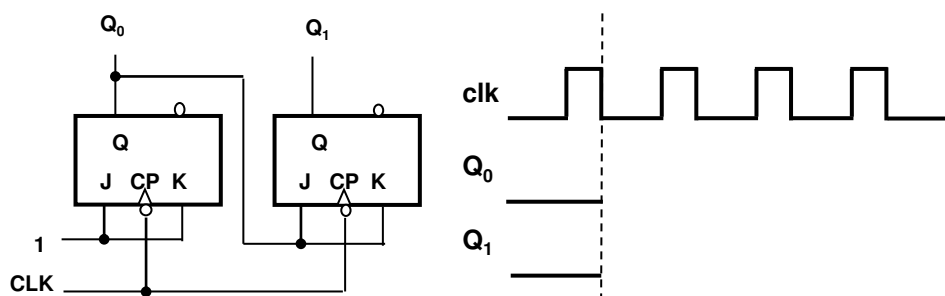


3. 将描述 $F = \overline{AB} + (B \oplus C)$ 的 Verilog HDL 模块补充完整。

```

module ____ (A,B,C,F);
    ____ A,B,C;
    output ____;
    ____;
    assign w1 = ____;
    assign w2 = ____;
    assign F = w1 | w2;
endmodule

```


4. (a) 建立图示逻辑门的功能表。

 

(b) 已知 $F_{\text{最简与或式}} = \overline{AD} + BCD$

若克服险象，需增加的冗余项为_____。

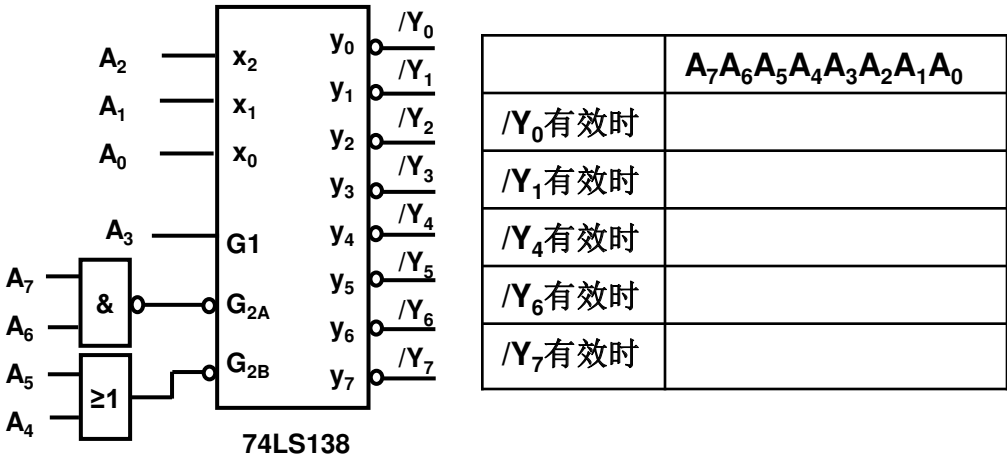5. 由74LS138译码器及逻辑门构成的组合逻辑电路如下，其中输入信号 $A_7 \sim A_0$ 为地址变量。试填写表格。




6. 根据给定的Moore型状态表画出状态图。

X S(t)			
	0	1	Z
A	C	B	0
B	C	D	0
C	D	B	0
D	B	A	1


S(t+1)

三、综合分析应用题（每题6分，共24分）

 
1. 分析由译码器74LS138和逻辑门构成的电路，写出函数表达式 $F(A,B,C)$ ；列真值表；说明电路功能。



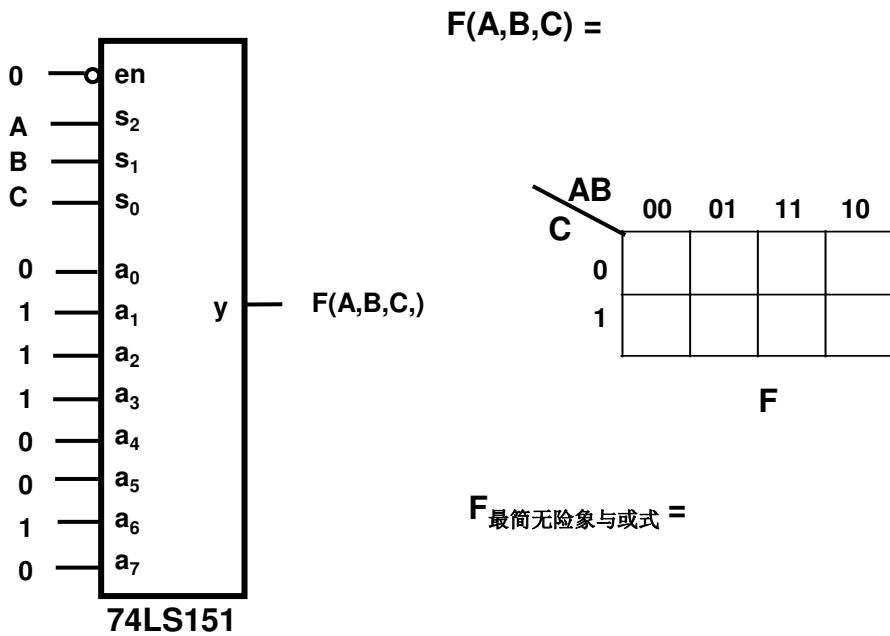
2. 分析图示电路，写出 $F(A,B,C)$ 逻辑表达式，填写卡诺图，求最简无险象与或式。



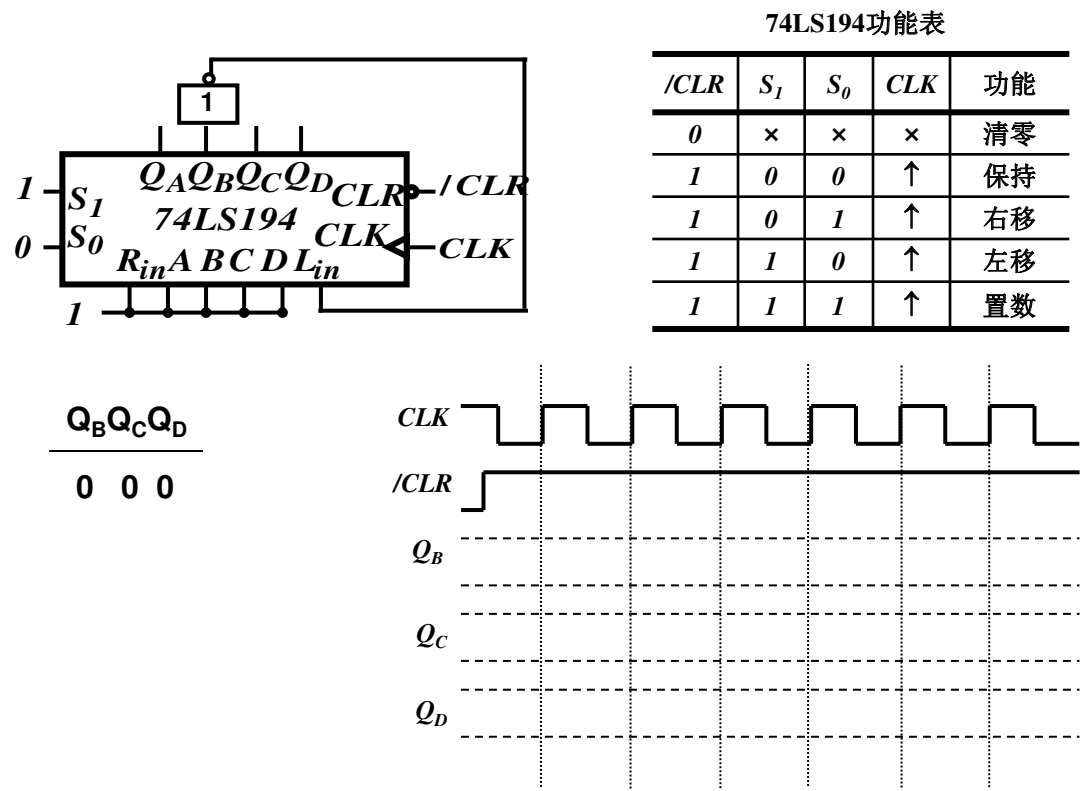3. 图示电路采用74LS194构成一个三位扭环型移位计数器，写出启动清零后 $Q_BQ_CQ_D$ 的状态转移序列并画出它们的波形图。



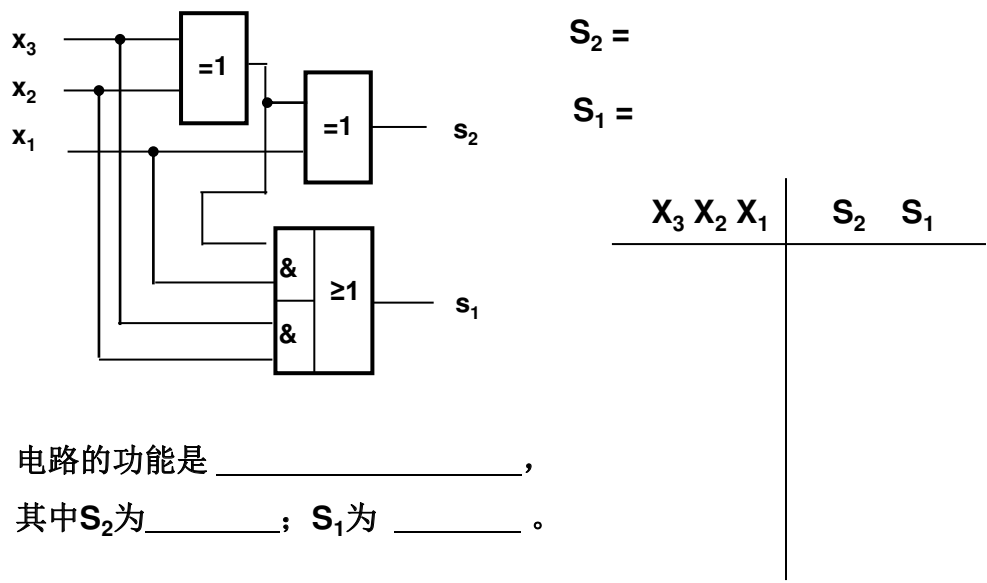4. 分析输入变量顺序为 X_3 、 X_2 、 X_1 的组合电路。要求写出输出表达式、列真值表、说明电路的综合功能（ S_2 、 S_1 ）。



四、设计题（共20分）

1. 某组合电路的逻辑功能如下表所示，其中en为使能信号；sel[1:0]为选择信号；d[15:0]为数据输入；f[3:0]为电路输出。请用Verilog HDL建立该电路的模型。（5分）

en	sel[1:0]		f[3:0]
1	x	x	z z z z
0	0	0	d[3:0]
0	0	1	d[7:4]
0	1	0	d[11:8]
0	1	1	d[15:12]

2. 用Verilog HDL描述一个满足下列要求的计数器。（10分）

- （1）下降沿“三位格雷码” 加1计数；
- （2）电路具有一个低有效的异步清零端；
- （3）电路具有一个高有效的计数使能端；
- （4）电路具有一个高有效的循环进位（RCO）输出端。

3. 图为“101”（不可重）序列检测器的状态图，请用Verilog HDL建模。（5分）

提示：时钟有效沿为上升沿；异步复位信号 /reset 低有效。

可用 parameter A=2'b00, B=2'b01, C=2'b10; 进行状态编码。

